

Linguagem de Descrição de Hardware

SICO5A – Sistemas Digitais

Curso: Engenharia Elétrica

Professor: Layhon Santos
layhonsantos@utfpr.edu.br

Linguagem VHDL


- ✓ VHDL é uma sigla que contém uma sigla: ***VHSIC Hardware Description Language***.
- ✓ Diferentemente de C, um programa em VHDL descreve uma estrutura, ao invés de definir ou prescrever uma computação.
- ✓ um programa em C é uma “receita de bolo” com ingredientes (variáveis) e modo de preparar (algoritmo).
- ✓ Em VHDL um modelo estrutural pode descrever a interligação de componentes, ou pode especificar sua função sem mencionar uma implementação daquela função.

Linguagem VHDL

- ✓ A partir da estrutura, um compilador como ghdl gera um simulador para o circuito descrito
- ✓ VHDL também permite descrever a função ou o comportamento de um circuito, sem que seja necessário definir sua estrutura.
- ✓ Um sintetizador é um compilador que gera uma descrição de baixo nível – portas lógicas ou
- ✓ transistores – para que um circuito integrado seja fabricado a partir da descrição.

Descrição Gráfica de Circuitos

 Quais seriam as convenções empregadas para ser interpretado por alguém de sistemas digitais?



Descrição Gráfica de Circuitos


Sua lista deve conter, pelo menos:

- ✓ uma convenção para representar as portas lógicas;
- ✓ uma convenção para representar as ligações;
- ✓ uma convenção para representar as entradas;
- ✓ uma convenção para representar as saídas; e
- ✓ uma convenção para nomear os valores lógicos transportados pelas ligações.

Descrição Gráfica de Circuitos

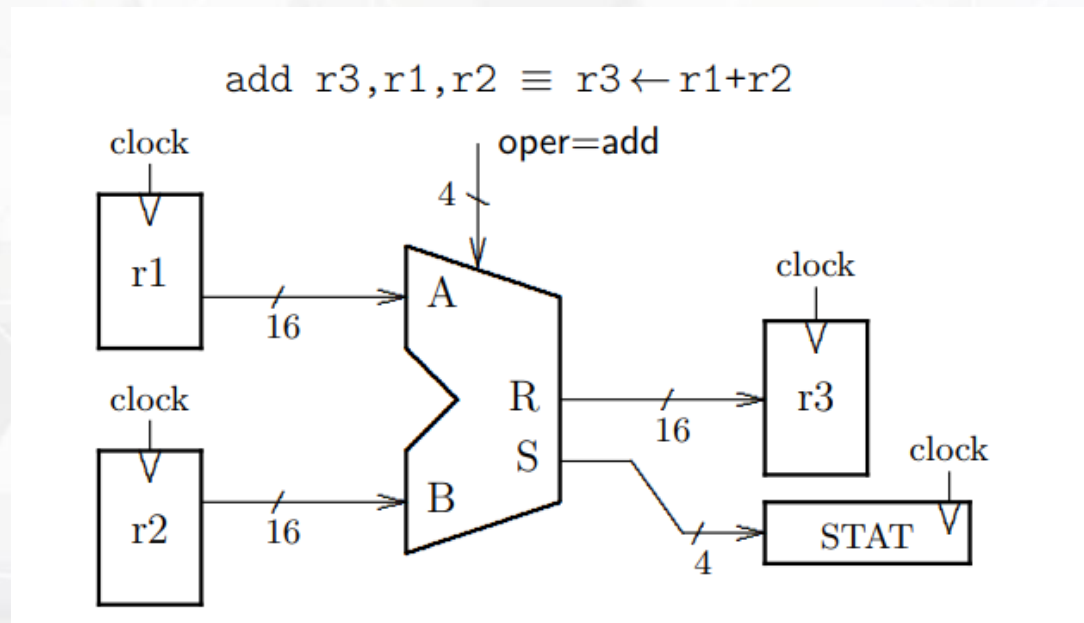Exemplo de convenções:

- ✓ 4 registradores (r1, r2, r3 e STAT)
- ✓ Os sinais fluem da esquerda para a direita;
- ✓ O sinal de clock, oper e STAT têm um, quatro e 16 bits de largura;
- ✓ Apresenta-se um unidade lógica e aritmética;
- ✓ Acima do diagrama se tem a linguagem de transferência entre regist.



Descrição Textual

- ✓ Para facilitar a interpretação automática de representações para circuitos emprega-se texto.
- ✓ Circuitos são representados em VHDL por sinais (fios) e componentes (design units).
- ✓ Um componente é descrito por duas construções da linguagem,
 - ✓ uma entidade: descreve sua interface com o mundo externo
 - ✓ uma arquitetura: descreve seu comportamento através das construções da linguagem.
- ✓ tipografia para o código VHDL:
 - ✓ palavras reservadas são grafadas em negrito (**entity**),
 - ✓ nomes de sinais e componentes são grafados sem serifa (**meuSinal**),
 - ✓ comentários iniciam com '--' e terminam no final da linha e são grafados com --caracteres inclinados .


Descrição Textual

- ✓ Uma entidade (entity) descreve as ligações externas do componente:
 - ✓ entradas são **in**
 - ✓ saídas são **out**
 - ✓ ligações são representadas por sinais, no nosso caso bits (bit) ou vetores de bits (bit_vectors).
- ✓ Uma arquitetura (**architecture**) descreve as ligações internas do componente.
 - ✓ A arquitetura declara quais componentes são usados na implementação, que sinais internos são necessários para interligar os componentes internos, e de que forma os componentes são interligados entre si e com os sinais da entidade.
 - ✓ Um entidade pode ser modelada de uma ou mais formas.

Entidade e Arquitetura

- ✓ O multiplexador abaixo é descrito em VHDL pelas suas entidade e arquitetura.
- ✓ entidade, é chamada mux2 e descreve a interface deste componente, com três sinais de entrada e um de saída, todos com a largura de um bit.

 
```
entity mux2 is
  port (a,b : in    bit;
        s    : in    bit;
        z    : out   bit);
end mux2;
```



Entidade e Arquitetura

- ✓ A entidade tem nome mux2.
- ✓ A associação entre uma entidade (interface) e sua arquitetura (implementação) se dá no comando de definição da arquitetura
 
```
entity mux2 is
  port (a, b : in bit;
        s    : in bit;
        z    : out bit);
end mux2;
```



Entidade e Arquitetura

- ✓ No trecho de código abaixo, a entidade tem nome mux2 e a implementação é chamada de estrutural – que é a versão estrutural da entidade mux2.

```
entity mux2 is
    ...
end mux2;

architecture estrutural of mux2 is
    ...
begin
    ...
end architecture estrutural;
```

Entidade e Arquitetura

- ✓ A arquitetura, chamada estrutural, define a estrutura do circuito modelado – ela descreve como os componentes são interligados.
- ✓ Entre as palavras chave **architecture** e **begin** devem ser declarados os componentes usados na implementação do multiplexador – neste caso inversor e porta nand – e os sinais internos necessários para ligar os componentes e a interface, que são os sinais r, p e q.

```
architecture estrutural of mux2 is

    — declaração de componentes
    component inv is
        port(A : in bit; S : out bit);
    end component inv;

    component nand2 is
        port(A,B : in bit; S : out bit);
    end component nand2;

    — declaração de sinais internos
    signal r, p, q : bit;

begin

    — instanciação e
    — interligação dos componentes
    Ui: inv port map(s, r);

    Ua0: nand2 port map(a, r, p);

    Ua1: nand2 port map(b, s, q);

    Uor: nand2 port map(p, q, z);

end architecture estrutural;
```

Entidade e Arquitetura

- ✓ Entre o **begin** e o **end architecture** são definidas as ligações entre os componentes da implementação. Como mostra o diagrama ao lado do código, há uma correspondência direta entre o circuito e o código VHDL que o representa. Infelizmente, nas descrições textuais todos os sinais devem ser explicitamente nomeados.

```
architecture estrutural of mux2 is

    — declaração de componentes
    component inv is
        port(A : in bit; S : out bit);
    end component inv;

    component nand2 is
        port(A,B : in bit; S : out bit);
    end component nand2;

    — declaração de sinais internos
    signal r, p, q : bit;

begin

    — instanciação e
    — interligação dos componentes
    Ui: inv port map(s, r);

    Ua0: nand2 port map(a, r, p);

    Ua1: nand2 port map(b, s, q);

    Uor: nand2 port map(p, q, z);

end architecture estrutural;
```

Entidade e Arquitetura

- ✓ A construção **port map** faz a ligação entre os sinais internos à arquitetura e os sinais declarados para cada componente individual usado no modelo. O **port map** é quem liga sinais em componentes ao mapear os sinais internos declarados na arquitetura aos sinais declarados nas entidades dos componentes.
- ✓ A instanciação dos componentes com o mapeamento das portas é similar a um operador aritmético prefixado; ao invés da forma usual, que é infixada ($c = a + b$), emprega-se a forma prefixada ($+(c, a, b)$)

```

architecture estrutural of mux2 is
    — declaração de componentes
    component inv is
        port(A : in bit; S : out bit);
    end component inv;

    component nand2 is
        port(A,B : in bit; S : out bit);
    end component nand2;

    — declaração de sinais internos
    signal r, p, q : bit;

begin
    — instanciação e
    — interligação dos componentes
    Ui:  inv port map(s, r);

    Ua0: nand2 port map(a, r, p);

    Ua1: nand2 port map(b, s, q);

    Uor: nand2 port map(p, q, z);

end architecture estrutural;
  
```


Entidade e Arquitetura

- ✓ Entre **architecture** e **begin**, os componentes e os sinais são declarados. Entre o **begin** e o **end architecture**, os sinais e componentes são instanciados e conectados através dos sinais internos e do mapeamento dos sinais nas portas dos entidades com o **port map**. O **port map** associa, ou 'gruda', os sinais nos terminais do componente.

```
architecture estrutural of mux2 is
    — declaração de componentes
    component inv is
        port(A : in bit; S : out bit);
    end component inv;

    component nand2 is
        port(A,B : in bit; S : out bit);
    end component nand2;

    — declaração de sinais internos
    signal r, p, q : bit;

begin
    — instanciação e
    — interligação dos componentes
    Ui: inv port map(s, r);

    Ua0: nand2 port map(a, r, p);

    Ua1: nand2 port map(b, s, q);

    Uor: nand2 port map(p, q, z);

end architecture estrutural;
```

Entidade e Arquitetura

architecture estrutural **of** mux2 **is**

— *declaração de componentes*

component inv **is**

port(A : **in** bit; S : **out** bit);

end component inv;

component nand2 **is**

port(A,B : **in** bit; S : **out** bit);

end component nand2;

— *declaração de sinais internos*

signal r, p, q : bit;

begin

— *instanciação e*

— *interligação dos componentes*


Ui: inv **port map**(s, r);

Ua0: nand2 **port map**(a, r, p);


Ua1: nand2 **port map**(b, s, q);

Uor: nand2 **port map**(p, q, z);

end architecture estrutural;

 

Espiral Projeto em VHDL

 

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

- ✓ VHDL é uma linguagem extremamente versátil e é usada para:
 - ✓ a modelagem e simulação de circuitos;
 - ✓ especificação, projeto e síntese de circuitos;
 - ✓ descrever listas de componentes e de ligações;
 - ✓ e verificação de corretude: se especificação \Rightarrow implementação.
- ✓ A linguagem é padronizada pelo IEEE, no padrão IEEE 1076-1987 V[HSIC] H D L, ou Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. O padrão IEEE Std 1164 define pacote `std_logic`, e o padrão IEEE Std 1076.3 VHDL Numeric Standard define uma biblioteca de funções numéricas.

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓Tipos de Dados:

TIPO	VALOR	EXEMPLO DE USO
bit	'1', '0'	D <= '1';
bit_vector	vetor de bits	Dout <= "0011";
boolean	TRUE, FALSE	start <= TRUE;
integer	-2,-1,0,1,1	Cnt <= Cnt + 17;
real	2.3, 2.3E-4	med <= sum/16.0;
time	100 ps, 3 ns	sig <= '1' after 12 ns;
character	'a','1','@'	c <= 'k';
string	vetor de char	msg <= "error: " & "badAddr";

✓ Atenção porque isso é importante: VHDL **não** é case sensitive – maiúsculas e minúsculas são consideradas iguais.

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Sinais e Vetores de Sinais:

- ✓ Os sinais em VHDL correspondem aos fios que transportam os bits no circuito e a linguagem define sinais de um bit, e vetores de sinais com muitos bits

```
— declaração de sinais do tipo bit
signal x: bit := '1'; — inicializado em '1'
signal vb: bit_vector(3 downto 0) := "1100"; — inicializa em 12
```

- ✓ O código abaixo declara um sinal x com um bit de largura, e este é inicializado em '1'. O sinal vb é um vetor com 4 bits de largura e a posição de cada um dos bits é aquela em que o bit mais significativo está à esquerda, e o menos significativo à direita.

```
signal bv : bit_vector(0 to 3); — bit 0 é o Mais Significativo
```


Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Sinais e Vetores de Sinais:

```
signal x: bit; — um bit
signal v8: bit_vector(7 downto 0); — vetor de 8 bits
```

```
signal v4: bit_vector(3 downto 0); — vetor de 4 bits
signal t4: bit_vector(3 downto 0); — vetor de 4 bits
...
x <= v8(7); — atribuição do bit mais significativo
v4 <= v8(5 downto 2); — atribuição do quarteto central de v8
t4 <= v8(2 to 5); — mesmo quarteto, na ordem inversa
```

```
...
x <= v8(7); — atribuição do bit mais significativo
v4 <= v8(5 downto 2); — atribuição do quarteto central de v8
t4 <= v8(2 to 5); — mesmo quarteto, na ordem inversa
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Sinais e Vetores de Sinais:

- ✓ Vetores de bits podem ser representados nas bases hexadecimal (com prefixo x), octal (prefixo o) e binária (prefixo b). A representação binária implícita é a normal: se nada for dito em contrário, o vetor é um vetor de bits

```
hexadecimal  <= x"C0";      — 1100 0000  OITO bits
octal        <= o"300";     — 011 000 000  NOVE bits
binaria_expl <= b"11000000"; — 11000000 base-2 explícita
binaria_impl <= "11000000"; — 11000000 base-2 implícita
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Abstração em VHDL: Packages

- ✓ o código VHDL que define uma série de nomes para sinais com mais de um bit. Este conjunto de definições é chamado de pacote, ou package e pode ser armazenado em um arquivo que é compilado separadamente dos demais arquivos com código fonte.
- ✓ Uma vez que o pacote seja compilado, suas definições podem ser usadas em todas as demais unidades de projeto. Pacotes têm função similar aos arquivos .h da linguagem C.

```
package p_WIRES is — abreviaturas para
                    — novos tipos e agrupamentos de sinais

    subtype natur8   is integer range 0 to 255;   — natural de 8 bits
    subtype natur16  is integer range 0 to 65535; — natural de 16 bits

    subtype reg2     is bit_vector(1 downto 0); — par de bits
    subtype reg4     is bit_vector(3 downto 0);
    subtype reg8     is bit_vector(7 downto 0);
    subtype reg15    is bit_vector(14 downto 0);
    subtype reg16    is bit_vector(15 downto 0); — barramento de 16 bits


package body p_WIRES is
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Modelo estrutural do multiplexador

- ✓ Um modelo estrutural descreve a estrutura de um circuito, do ponto de vista das interconexões entre seus componentes.
- ✓ A lista de ligações e componentes é chamada de net list.
- ✓ A entidade do multiplexador de duas entradas é mostrada abaixo
 
```
use work.p_wires.all;
entity mux2 is
  port(a,b : in  bit;
        s : in  bit;
        z : out bit);
end mux2;
```




Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Modelo estrutural do multiplexador

- ✓ Um modelo estrutural descreve a estrutura de um circuito, do ponto de vista das interconexões entre seus componentes.
- ✓ A lista de ligações e componentes é chamada de net list.
- ✓ A entidade do multiplexador de duas entradas é mostrada abaixo
 
```
use work.p_wires.all;
entity mux2 is
  port(a,b : in  bit;
        s   : in  bit;
        z   : out bit);
end mux2;
```



- ✓ diagrama convencional da interligação dos componentes do mux-2 é mostrado ao lado da arquitetura

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Modelo estrutural do multiplexador

- ✓ os componentes e os sinais internos são declarados entre o **architecture** e o **begin**. Os componentes são instanciados entre o **begin** e o **end architecture**
- ✓ A região entre o **begin** e o **end architecture** é chamada de área concorrente e os comandos nesta área são executados concorrentemente.

```
architecture estrutural of mux2 is
```

```
— declaração dos componentes
```

```
component inv is
```

```
port(A: in bit; S: out bit);
```

```
end component inv;
```

```
component nand2 is
```

```
port(A,B: in bit; S: out bit);
```

```
end component nand2;
```

```
— declaração sinais internos
```

```
signal r, p, q: bit;
```

```
begin
```

```
— início da área concorrente
```

```
— instanciação dos componentes
```

```
Ui: inv port map (s, r);
```

```
Ua0: nand2 port map (a, r, p);
```

```
Ua1: nand2 port map (b, s, q);
```

```
Uor: nand2 port map (p, q, z);
```

```
— fim da área concorrente
```

```
end architecture estrutural;
```


Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Modelo estrutural do multiplexador

✓ VHDL é dita

declarativa: as quatro instâncias dos componentes (Ui, Ua0, Ua1 e Uor) são declaradas numa ordem arbitrária no código fonte enquanto que a ocorrência de eventos nas saídas dos componentes depende somente da sequência de eventos nos sinais que os interligam.

```
architecture estrutural of mux2 is
```

```
— declaração dos componentes
```

```
component inv is
```

```
port(A: in bit; S: out bit);
```

```
end component inv;
```

```
component nand2 is
```

```
port(A,B: in bit; S: out bit);
```

```
end component nand2;
```

```
— declaração sinais internos
```

```
signal r, p, q: bit;
```

```
begin
```

```
— início da área concorrente
```

```
— instanciação dos componentes
```

```
Ui: inv port map (s, r);
```

```
Ua0: nand2 port map (a, r, p);
```

```
Ua1: nand2 port map (b, s, q);
```

```
Uor: nand2 port map (p, q, z);
```

```
— fim da área concorrente
```

```
end architecture estrutural;
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Modelo estrutural do multiplexador

- ✓ um exemplo de associação nominal na instanciação de um componente com uma entrada e uma saída. No exemplo, a ordem dos sinais, de entrada e de saída, está invertida na instanciação da unidExterna. O operador associação nominal é uma flexa invertida.

```
architecture exemplo of assocNominal

    component unidExterna is
        port(INPext : in bit; OUText : out bit);
    end component unidExterna;

    signal ENTRlocal, SAIDAllocal : bit;

begin
    ...
    U: unidExterna port map (SAIDAllocal => OUText, ENTRlocal => INPext);
    ...
end architecture exemplo;
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Processo de compilação

✓ Análise:

- ✓ sintática, são sinalizados erros de grafia das palavras reservadas, sinais que não foram declarados, etc.
- ✓ semântica, são verificados os tipos dos sinais, e se os operadores são aplicados a operandos com os tipos apropriados – somar dois números faz sentido, somar dois ifs não.

✓ **Elaboração:** na fase de elaboração, o compilador constrói um modelo completo de toda.

✓ **Simulação:** o compilador ghdl traduz a estrutura de processos e os sinais que os interligam para um programa em C que, depois de compilado, permite simular a execução do modelo completo.


Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Mecanismo de simulação:

- ✓ A simulação de modelos escritos em VHDL emprega a Simulação de Eventos Discretos – o tempo simulado progride em função de eventos que ocorrem em instantes determinados pela própria simulação.

`A <= 5;` — *atribuição válida no próximo delta*
`X <= Y after 10 ns;` — *atribuição válida depois de 10ns*

 - ✓ A atribuição a um sinal causa uma transação, e a atribuição será efetivada no próximo delta.



Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches:

- ✓ Tipicamente, um arquivo com um testbench (TB, ou programa de teste)) contém código para verificar a corretude de modelos. Para simplificar a depuração do seu código VHDL, é uma boa ideia verificar cada novo modelo assim que seu código for completado. Um componente com N entradas tem uma tabela verdade com 2^N linhas; quanto menor for N, mais simples é o conjunto de testes necessário para garantir a corretude do modelo.

```
use work.p_wires.all;  
entity tb_estrut is  
    — entidade vazia, não se comunica com "mundo externo"  
end tb_estrut;
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches:

- ✓ Tipicamente, um arquivo com um testbench (TB, ou programa de teste)) contém código para verificar a corretude de modelos. Para simplificar a depuração do seu código VHDL, é uma boa ideia verificar cada novo modelo assim que seu código for completado. Um componente com N entradas tem uma tabela verdade com 2^N linhas; quanto menor for N, mais simples é o conjunto de testes necessário para garantir a corretude do modelo.

```
architecture TB of tb_estrut is
```

```
— declaração dos componentes por testar
```

```
component mux2 is
```

```
    port(A,B : in    bit; S : in    bit; Z : out bit);
```

```
end component mux2;
```


Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches:

- ✓ **Vetor de testes:** é um conjunto bem definido de valores, que quando apresentados às entradas do modelo, produzem um conjunto bem definido de saídas.

```

type test_record_mux is record
  s    : bit;           — entrada de seleção
  a,b  : bit;           — entradas
  z    : bit;           — saída esperada
end record;

type test_array_mux is array(positive range <>) of test_record_mux;

constant test_vectors_mux : test_array_mux := (
  —s,   a,   b,   z
  ('0', '0', '0', '0'), — linhas da tabela verdade
  ('0', '0', '1', '0'),
  ('0', '1', '0', '1'),
  ('0', '1', '1', '1'),
  ('1', '0', '0', '0'),
  ('1', '0', '1', '1'),
  ('1', '1', '0', '0'),
  ('1', '1', '1', '1') );
  
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches:

- ✓ **Vetor de testes:** é um conjunto bem definido de valores, que quando apresentados às entradas do modelo, produzem um conjunto bem definido de saídas.

```

type test_record_mux is record
  s    : bit;           — entrada de seleção
  a,b  : bit;           — entradas
  z    : bit;           — saída esperada
end record;

type test_array_mux is array(positive range <>) of test_record_mux;

constant test_vectors_mux : test_array_mux := (
  —s,   a,   b,   z
  ('0', '0', '0', '0'), — linhas da tabela verdade
  ('0', '0', '1', '0'),
  ('0', '1', '0', '1'),
  ('0', '1', '1', '1'),
  ('1', '0', '0', '0'),
  ('1', '0', '1', '1'),
  ('1', '1', '0', '0'),
  ('1', '1', '1', '1') );

```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches

✓ Laço de Testes

- ✓ a variável de indução *i* itera no espaço definido pelo número de elementos do vetor de testes (test_vectors 'range) – o atributo 'range representa a faixa de valores do índice do vetor. Se mais elementos forem acrescentados ao vetor, o laço executará mais iterações.
- ✓ O *i*-ésimo elemento do vetor é atribuído à variável *v* e todos os campos do vetor são então atribuídos aos sinais que excitam o modelo.

```
architecture TB of tb_estrut is
    — declaração do componente por testar
    component mux2 is
        port(A,B : in bit; S : in bit; Z : out bit);
    end component mux2;

    — sinais do testbench
    signal sel, ea, eb, saida, esperada : bit;
begin

    U_mux2: mux2 port map(ea,eb,sel,saida); — componente por testar

    U_testValues: process — este componente efetua os testes
        variable v : test_record_mux;
    begin

        for i in test_vectors_mux'range loop
            v := test_vectors_mux(i); — valores de teste
            sel <= v.s; — bit de seleção
            ea <= v.a; — entrada a
            eb <= v.b; — entrada b
            esperada <= v.z; — saída cfe tabela verdade

            wait for 200 ps; — duração do passo de simulação

            assert (saida = esperada)
            report LF & "mux2: _saida_errada_sel=" & B2STR(sel) &
                "_saida=" & B2STR(saida) & "_esperada=" & B2STR(esperada)
            severity error;
        end loop;

        wait; — encerra a simulação

    end process U_testValues;

end architecture TB;
```

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches

Assert

- ✓ O comando assert é similar a um printf() em C e pode ser usado para exibir o valor de sinais ao longo de uma simulação. Este comando tem três cláusulas, a saber:
 - ✓ assert condição – a condição deve ser falsa para que o simulador imprima a string;
 - ✓ report string – texto informativo por imprimir;
 - ✓ severity nível – a severidade pode ser um de quatro níveis, note, warning, error, failure , e esta última aborta a simulação.

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Testbenches

Assert

- ✓ Abaixo, o assert verifica se a saída observada no multiplexador é igual à saída esperada. Se os valores forem iguais, o comportamento é o esperado, e portanto correto com relação aos vetores de teste que o projetista escreveu. Se o projetista escolher valores de teste inadequados, ou errados, pode ser difícil diagnosticar problemas no modelo.

```
assert (saida = esperada)
  report "mux2: _saida_errada_sel=" & B2STR(sel) &
    "_saiu=" & B2STR(saida) & "_esperada=" & B2STR(esperada)
  severity error;
```

- ✓ Se os valores nos sinais saída e esperada diferem, a mensagem do Programa anterior é emitida no terminal, indicando o erro:

```
mux2: saída errada   sel=1   saiu=0   esperada=1.
```

- ✓ A função B2STR converte um bit em uma string para que o valor do bit seja emitido na tela. O operador '&' concatena duas strings. É obrigação do projetista determinar a saída esperada para cada combinação de entradas no vetor de teste.

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

✓ Uma entidade e muitas arquiteturas

- ✓ VHDL provê várias construções que facilitam o emprego de abstração. Vimos, como definições podem ser agrupadas em packages e estas importadas pelas unidades de projeto que delas fazem uso. Outra construção útil é a possibilidade de definir mais de uma arquitetura para uma entidade.
- ✓ Lembre da espiral de projeto: a cada avanço na espiral, a realização da especificação se torna mais concreta e mais próxima da implementação final.
- ✓ Uma entidade define a interface de um componente com o mundo exterior àquele componente. Uma arquitetura é um refinamento, e uma das possíveis implementações, para a especificação daquele componente.

Modelagem Circuitos Combinacionais em VHDL

```
entity meuProjeto is
  port( ... )
end meuProjeto;

architecture especificacao of meuProjeto is
begin
  ...
end architecture especificacao;

architecture concreta of meuProjeto is
begin
  ...
end architecture concreta;
```

✓ Uma entidade e muitas arquiteturas

- ✓ A entidade meuProjeto define a interface do componente. A arquitetura especificacao define a função e o comportamento desejado de meuProjeto. A arquitetura concreta é uma versão detalhada e que poderia ser sintetizada diretamente pelo compilador VHDL.